



Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования.ти (2/2)

- 1 На схеме указана маркировка силовых цепей в схемах для ... тока.
- 2 На схеме указана маркировка силовых цепей в схемах для ... тока.
- 3 Весь комплекс электромонтажных работ (ЭМР) подразделяется на ... этапа.
- 4 Участок комплектации, складирования и транспорта (УКСТ) объединяет работу ...
- 5 Что изображено на рисунке?
- 6 Что изображено на рисунке?
- 7 Что изображено на рисунке?
- 8 Какой трос на рисунке?
- 9 Какой трос на рисунке?
- 10 Какой трос на рисунке?
- 11 На рисунке представлены ...
- 12 На рисунке представлены ...
- 13 На рисунке представлены ...
- 14 На рисунке - ...
- 15 На рисунке ...
- 16 На рисунке ...
- 17 На рисунке представлен шиногиб ручной типа ...
- 18 На рисунке - ...



- 19 На рисунке ...
- 20 На рисунке представлен плоский провод ...
- 21 На рисунке представлен плоский провод ...
- 22 На рисунке представлен плоский провод ...
- 23 На рисунке представлен разъединитель типа ...
- 24 На рисунке представлена схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности ...
- 25 На рисунке представлена схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности ...
- 26 На рисунке представлена схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности ...
- 27 Переходное сопротивление измеряют микрометрами на отключенном и заземленном оборудовании и сравнивают его с сопротивлением целого участка шины. Отличие должно быть не более чем ...
- 28 Номинальным называется ...
- 29 Нормальным называется ...
- 30 Аварийным называется ...
- 31 Состояние масла оценивается по результатам испытаний, которые делятся на ... вида.
- 32 Выключатели в КРУ подразделяются по ...